

Lab5

姓名 学号

PB20000277 孙昊哲

实验目的

- 熟悉 Vivado 软件的下载、安装及使用
- 学习使用 Verilog 编写仿真文件
- 学习使用 Verilog 进行仿真，查看并分析波形文件

实验环境

Windows 11

Vivado 2019

实验练习

T1

我们根据图中波形编写好相应的仿真文件即可

```
`timescale 1ns / 1ps

module T1();
reg a;
reg b;
initial
begin
    a = 1;
    b = 0;
    #100 b = 1;
    #100 a = 0;
    #75 b = 0;
    #75 b = 1;
    #50 $finish;
end
endmodule
```



T2

值得一提的是，我们的 `clk` 信号是这样生成的：


```
initial CLK = 0;  
always #5 CLK = ~CLK;
```

我们完成整个仿真文件

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module T2()  
  reg CLK, RST_N, D;  
  initial  
  begin  
    CLK = 0;  
    RST_N = 0;  
    #27 RST_N = 1;  
  end  
  initial  
  begin  
    D = 0;  
    #13 D = 1;  
    #24 D = 0;  
  end  
end
```

```
always #5 CLK = ~CLK;
endmodule
```

 我们在Vivado上完成仿真，值得注意的是，这个仿真是在完成T3一起进行的，单论T2的话，该仿真图中应该没有q的波形，



T3

1. 新建一个 `source` 文件，在文件中输入题目中所给予的代码
2. 注意在仿真文件中新加一个例化，以及一个输出的变量

```
`timescale 1ns / 1ps


module T2();
reg CLK, RST_N, D;
wire q;
d_ff_r d_ff_r(CLK, RST_N, D, q);
initial
begin
    CLK = 0;
    RST_N = 0;
    #27 RST_N = 1;
end
initial
```

```

begin
    D = 0;
    #13 D = 1;
    #24 D = 0;
end
always #5 CLK = ~CLK;
endmodule

```

3. 最后我们得到了最终的仿真图

 

4. 观察仿真波形可以看出来，q仅在时钟上升沿发生变化，并且该电路是同步置位的

T4

按照题目意思编写相应的3-8译码器

```

`timescale 1ns / 1ps

module Decoder(
    input [2:0] in,
    output reg [7:0] out);
    always@(*)
    begin
        case(in)
            3'b000:out=8'b0111_1111;
            3'b001:out=8'b1011_1111;
            3'b010:out=8'b1101_1111;

```

```

3'b011:out=8'b1110_1111;
3'b100:out=8'b1111_0111;
3'b101:out=8'b1111_1011;
3'b110:out=8'b1111_1101;
3'b111:out=8'b1111_1110;
default:out=8'b1111_1111;
endcase
end
endmodule

```

并且编写相应的仿真文件，该仿真文件可以遍历所有情况，


```

`timescale 1ns / 1ps

module T4();
reg [2:0] in;
wire [7:0] out;
Decoder Decoder(in,out);
initial
begin
    in=3'b000; #50;
    in=3'b001; #50;
    in=3'b010; #50;
    in=3'b011; #50;
    in=3'b100; #50;
    in=3'b101; #50;
    in=3'b110; #50;
    in=3'b111; #50;
    $finish;
end
endmodule

```

仿真截图为：

 

总结与思考

1. 本次实验我们学习通过Vivado编写verilog仿真文件的方法，学会了在Vivado上设计与验证数字电路
2. 难易度中等
3. 任务量适中
4. 无