

# Lab2实验报告

---

## 姓名 学号

---

孙昊哲 PB20000277

## 实验题目

---

简单组合逻辑电路

## 实验目的

---

- 熟练掌握 Logisim 的基本用法
- 进一步熟悉 Logisim 更多功能
- 用 Logisim 设计组合逻辑电路并进行仿真
- 初步学习 Verilog 语法
- 熟悉真值表，卡诺图

## 实验环境

---

macOS Ventura

Logism 2.7.1


Openjdk 18.0.2.1

## 实验练习


---

### T1

1. 首先我们在Logism对应的地方输入真值表

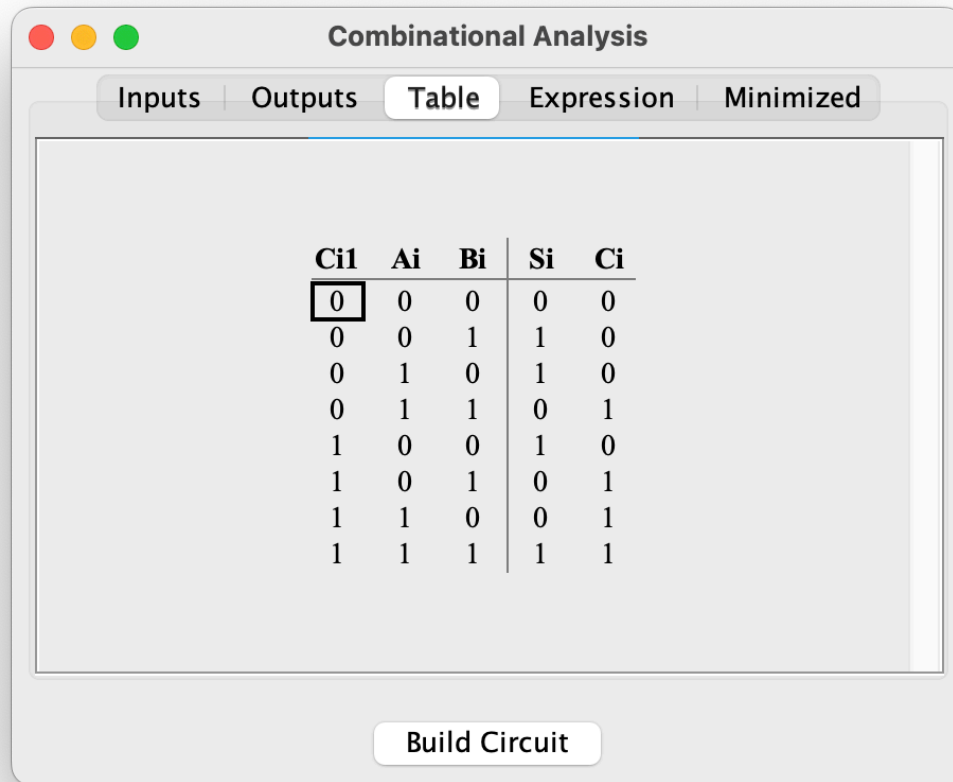

2. 我们点击 Build Circuit 即可自动构建好电路图

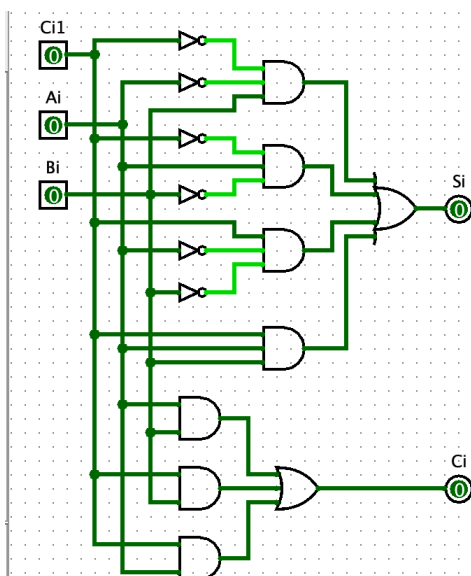

Haozhe Sun PB20000277

## T2

1. 我们根据图中所给的真值表即可总结出来

$$Y_0 = \bar{G}_1 + A_0 + A_1 + A_2$$

$$Y_1 = \bar{G}_1 + \bar{A}_0 + A_1 + A_2$$

$$Y_2 = \bar{G}_1 + \bar{A}_1 + A_0 + A_2$$

$$Y_3 = \bar{G}_1 + \bar{A}_1 + \bar{A}_0 + A_2$$

$$Y_4 = \bar{G}_1 + \bar{A}_2 + A_0 + A_1$$


$$Y_5 = \bar{G}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_0 + \bar{A}_1$$

$$Y_6 = \bar{G}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_1 + \bar{A}_0$$


$$Y_7 = \bar{G}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_1 + \bar{A}_0$$

(1)

2. 我们依次将他们填入Logism当中

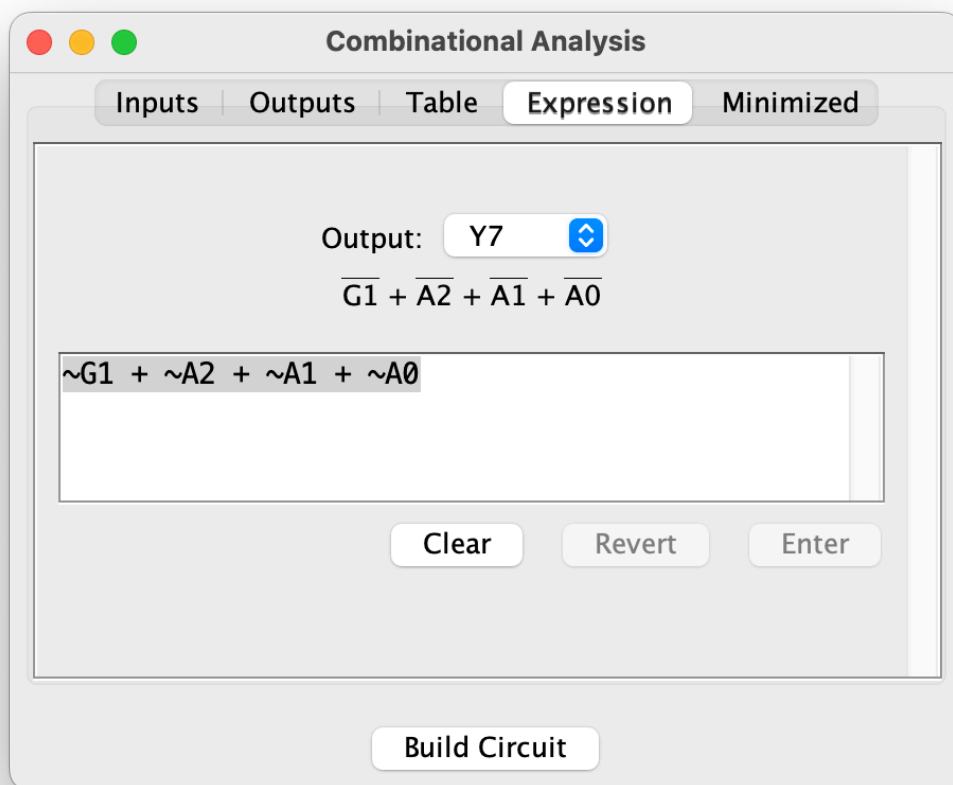


3. 点击 Build Circuit 按钮即可构建出对应的电路图

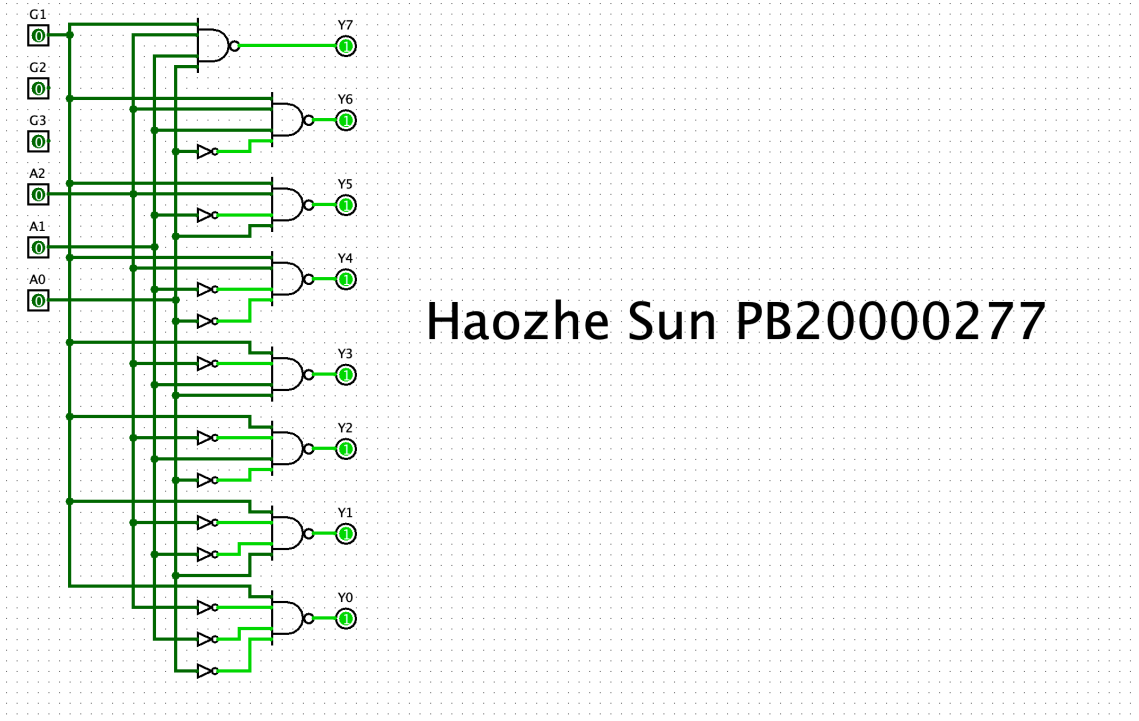

## T3

1. 绘制出电路图

 


2. 并且编写好verilog代码

```
module Mux2-1(  
    input a,b,sel,  
    output out);  
    wire t1,t2;  
  
    assign t1 = a & (~sel);  
    assign t2 = b & sel;  
  
    assign out = t1 | t2;  
endmodule
```

## T4

### 1. 使用2-1选择器绘制出来4-1选择器

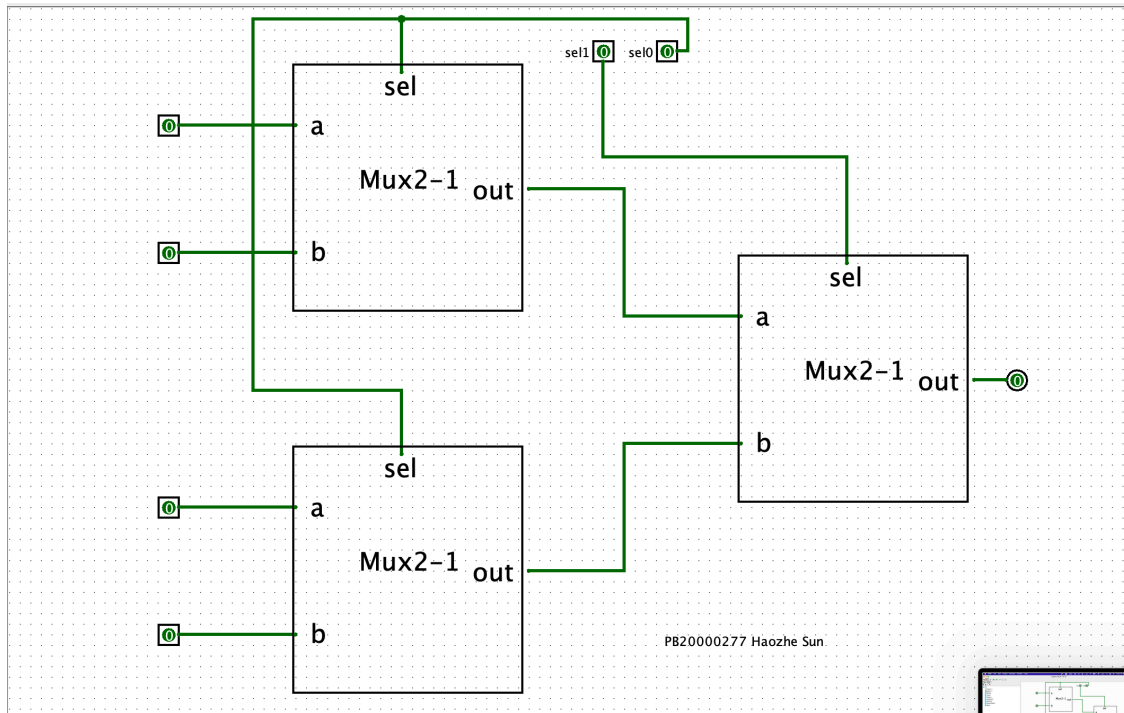

## 2. 编写出来verilog代码

```

module Mux4-1(
    input a,b,c,d,sel0,sel1,
    output out
)

    wire t1, t2;

    Mux2-1 mux1(
        .a (a),
        .b (b),
        .sel (sel0)
        .out (t1)
    );

    Mux2-1 mux2(
        .a (c),
        .b (d),
        .sel (sel0),
        .out (t2)
    )

    Mux2-1 mux3(
        .a (t1),

```

```

        .b (t2),
        .sel (sel1),
        .out (out)
    )
endmodule

```

## T5

1. 根据真值表得到他们的表达式

```

y2 = i7 | (~i7 & i6) | (~i7 & ~i6 & i5) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & i4);

y1 = i7 | (~i7 & i6) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 & i3) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 &
~i3 & i2);

y0 = i7 | (~i7 & ~i6 & i5) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 & i3) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4
& ~i3 & ~i2 & i1);

```

2. 根据表达式编写出verilog

```

module mod(
    input i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,
    output y0,y1,y2
)
    y2 = i7 | (~i7 & i6) | (~i7 & ~i6 & i5) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & i4);

    y1 = i7 | (~i7 & i6) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 & i3) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 &
~i3 & i2);


    y0 = i7 | (~i7 & ~i6 & i5) | (~i7 & ~i6 & ~i5 & ~i4 & i3) | (~i7 & ~i6 & ~i5 &
~i4 & ~i3 & ~i2 & i1);

endmodule

```

## T6

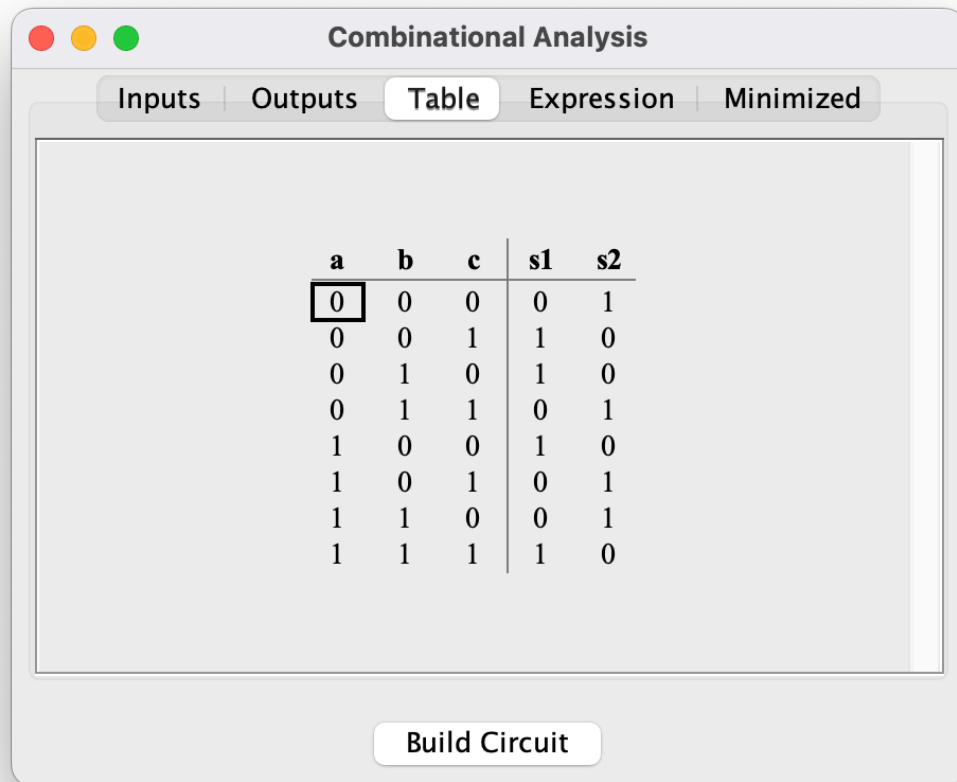1. 查看真值表，发现电路的功能是判断输出信号中1的个数，s1 指示1的个数是否为奇数，s2 指示1的个数是否为偶数



## 总结与思考

1. 本次掌握了利用真值表和表达式通过Logism搭建电路图的方法
2. 本次试验比较简单，任务量较小
3. 没有改进建议